

第六章 时序逻辑电路

6.1 概述

6.2 时序逻辑电路的分析

6.3,6.4 常用时序逻辑电路

6.5 时序逻辑电路的设计

计数器(74161, 74160)
寄存器 (74175)
移位寄存器 (74194)

- 计数器

- 序列信号 检测器

- 序列信号 发生器

方法I (计数器+逻辑门)



方法II (计数器+选通器)

方法III (计数器+译码器)

方法IV (移位寄存器+逻辑门)

6.5.3 序列信号发生器



序列信号发生器

 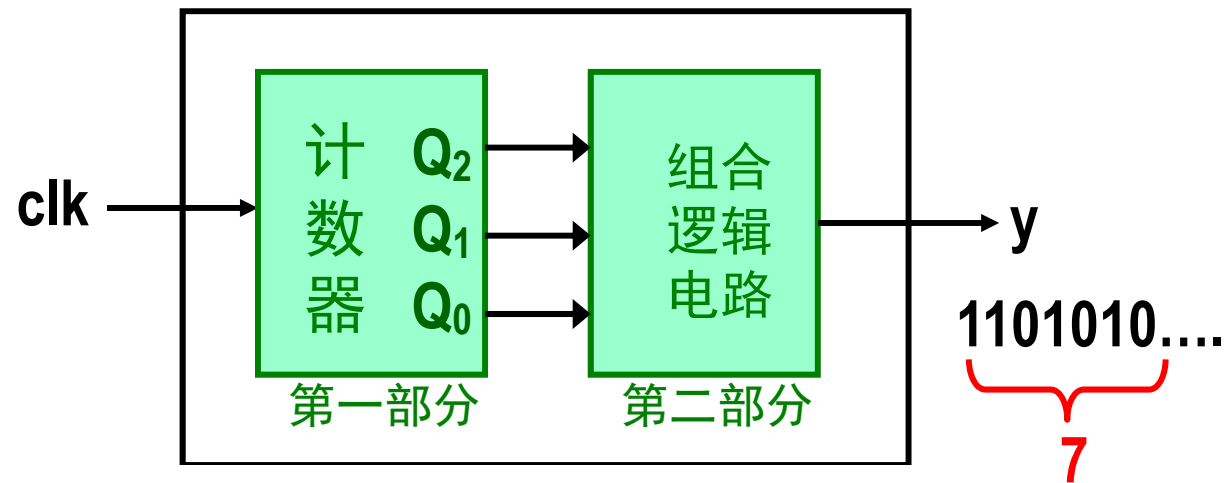

例1：设计序列信号发生器 **1110011** ($L=7$)

方法I：计数器(74160)+逻辑门, 置0法


1) 模7计数器

  

例1：设计序列信号发生器 **1110011** (L=7)


方法I：计数器(74160)+逻辑门, 置0法

1) 模7计数器

 

2) 组合逻辑真值表

clk	Q ₂ Q ₁ Q ₀	Y
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1

 

3) K图化简

Q ₂ \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	1	x	1

Y


$$Y = Q_2'Q_0' + Q_1'Q_0 + Q_1Q_0'$$

4) 总电路图

例1：设计序列信号发生器 **1110011** (L=7)

方法I：计数器(74160)+逻辑门, 置0法

1) 模7计数器

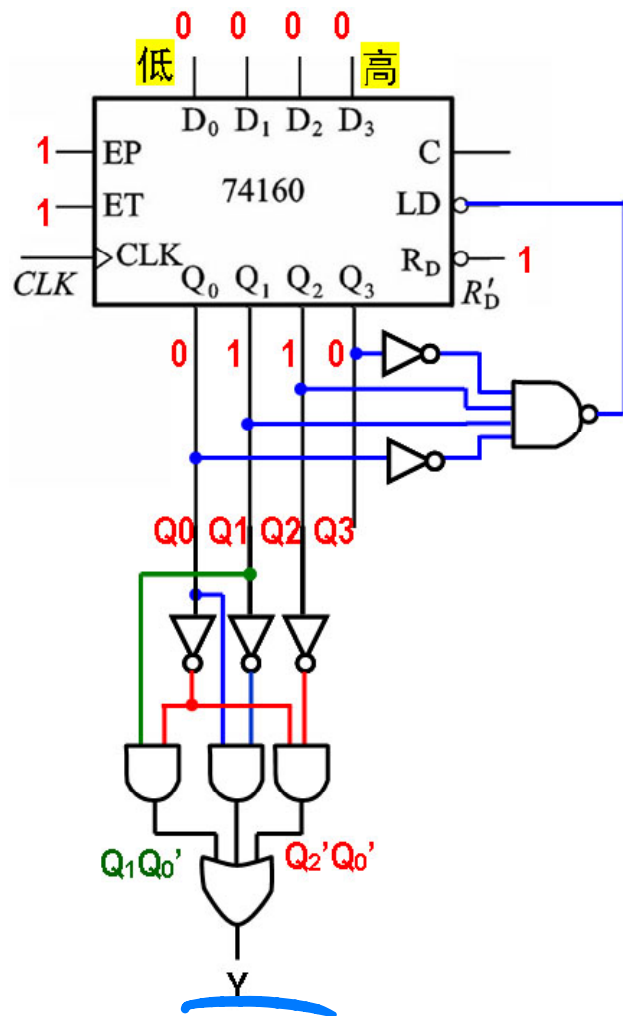

4) 总电路图


2) 组合逻辑真值表

clk	<u>Q₂Q₁Q₀</u>	Y
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1

3) K图化简

Q ₂ \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	1	x	1

Y


 


$$Y = \overline{Q_2}'\overline{Q_0}' + \overline{Q_1}'Q_0 + Q_1Q_0'$$


例1：设计序列信号发生器 **1110011** ($L=7$)

方法I：计数器(74160)+逻辑门, 置0法

1) 模7计数器

  



3) 总电路图

 

练习1 设计序列信号发生器 1110011 ($L=8$), 74161加逻辑门, 置补法

1) 模7计数器，74161置补法

$$7_{\text{补}} = 16 - 7 = 9 = (1001)_2$$

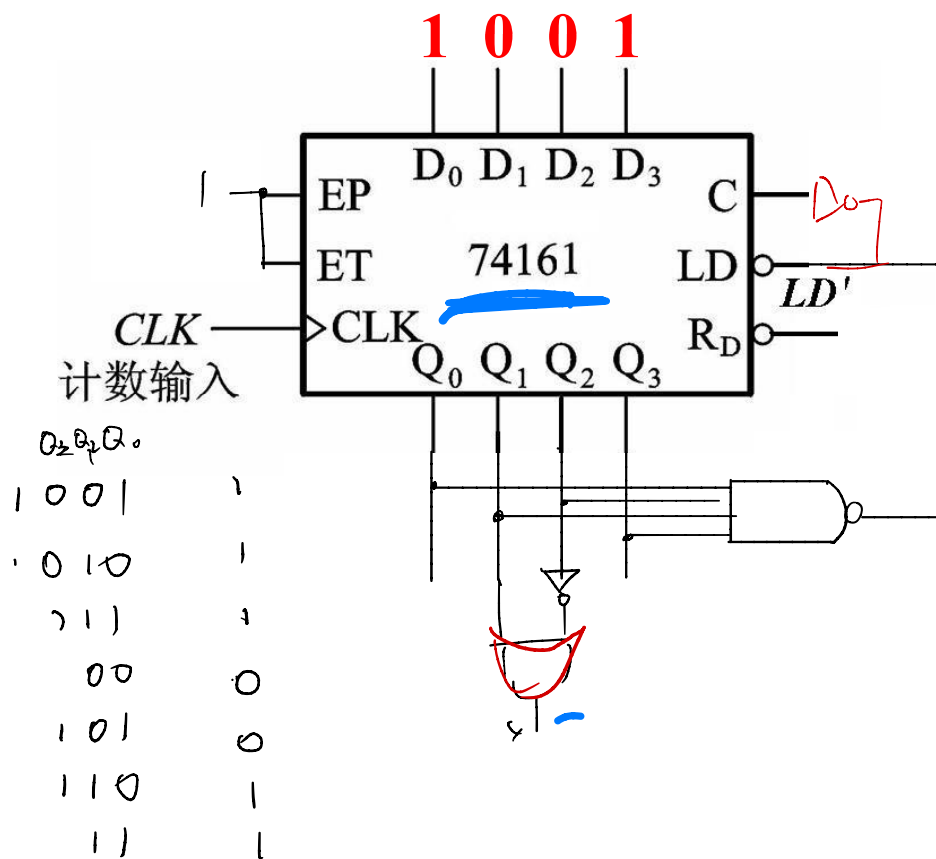 


练习1 设计序列信号发生器 1110011 (L=7), 74161加逻辑门, 置补法

1) 模7计数器, 74161置补法

2) 组合逻辑真值表

CLK	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Y
0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
2	1	0	1	1	1
3	1	1	0	0	0
4	1	1	0	1	0
5	1	1	1	0	1
6	1	1	1	1	1

 


3) K图化简

		$Q_1 Q_0$			
Q_2		00	01	11	10
	0	x	1	1	1
	1	0	0	1	1


Y

$$Y = Q_2' + Q_1$$

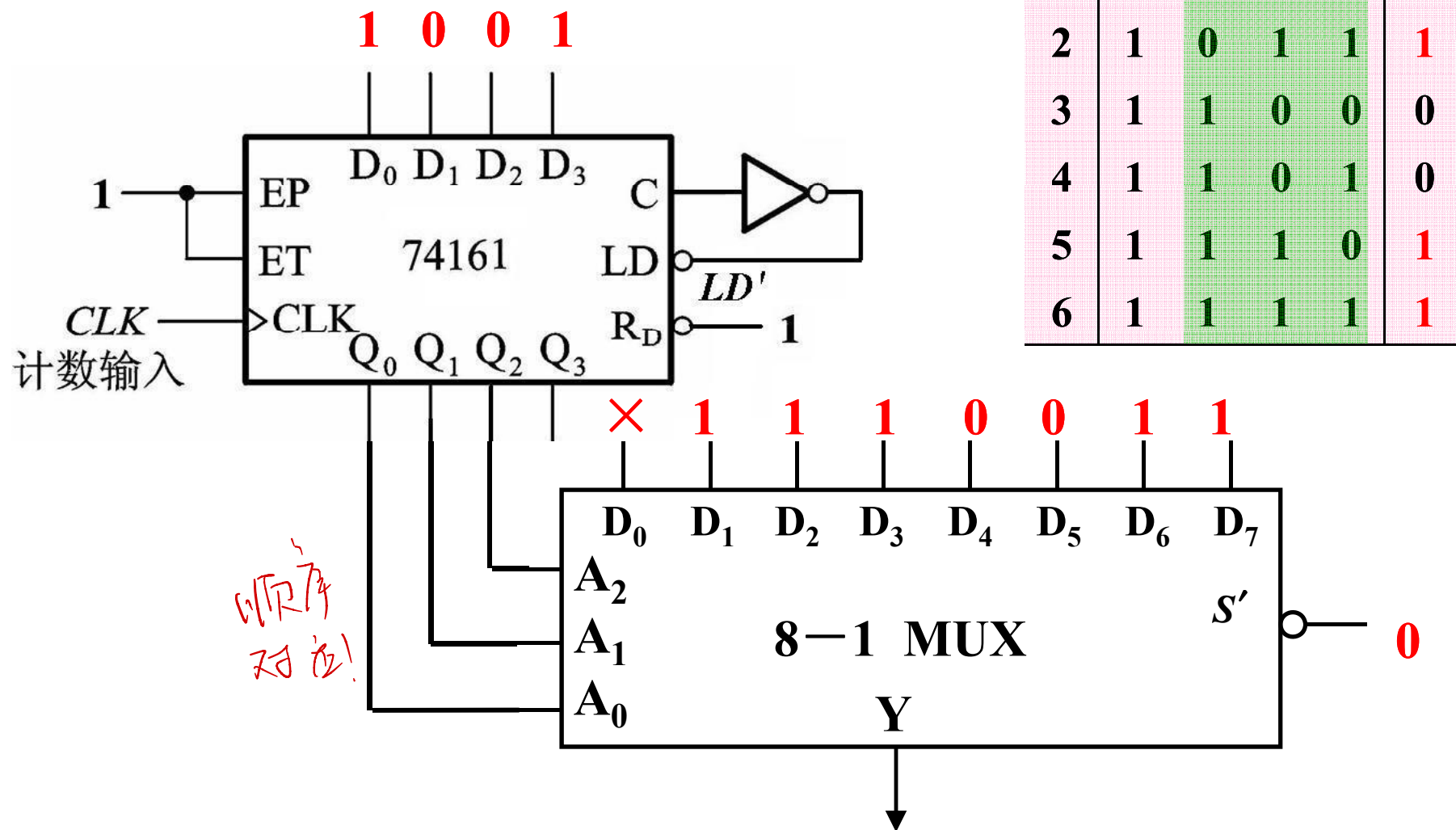例1 **方法II**: 用74161+8-1MUX
设计1110011序列信号发生器



练习2 用74161+4-1MUX设计1110011序列信号发生器

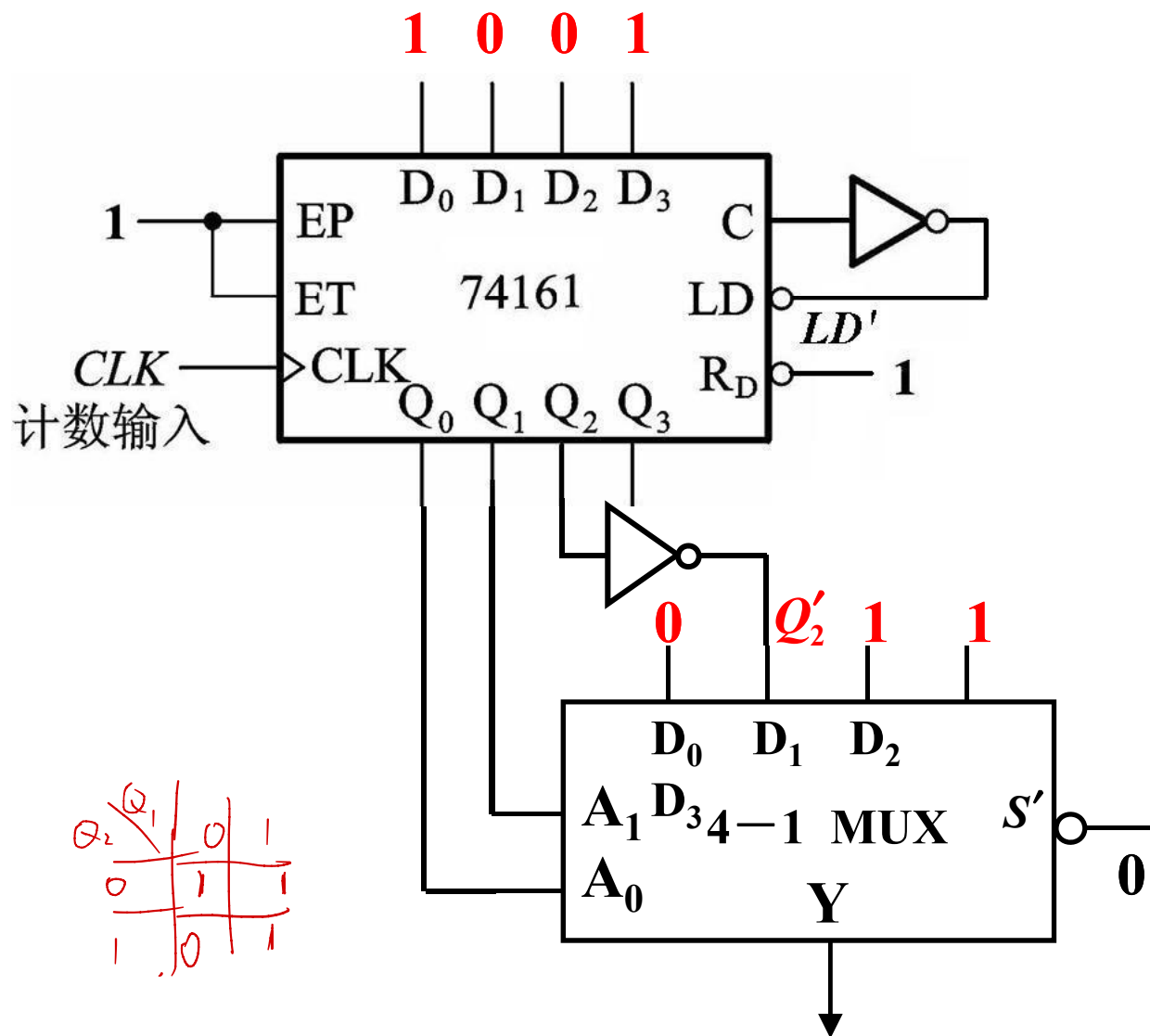


CLK	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Y
0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
2	1	0	1	1	1
3	1	1	0	0	0
4	1	1	0	1	0
5	1	1	1	0	1
6	1	1	1	1	1

		Q ₁ Q ₀			
		00	01	11	10
Q ₂	0	X	1	1	1
	1	0	0	1	1

		Q ₀	
		0	1
Q ₁	0	0	Q' ₂
	1	1	1

Y

例1方法III: 用74161+3-8译码器
设计1110011序列信号发生器

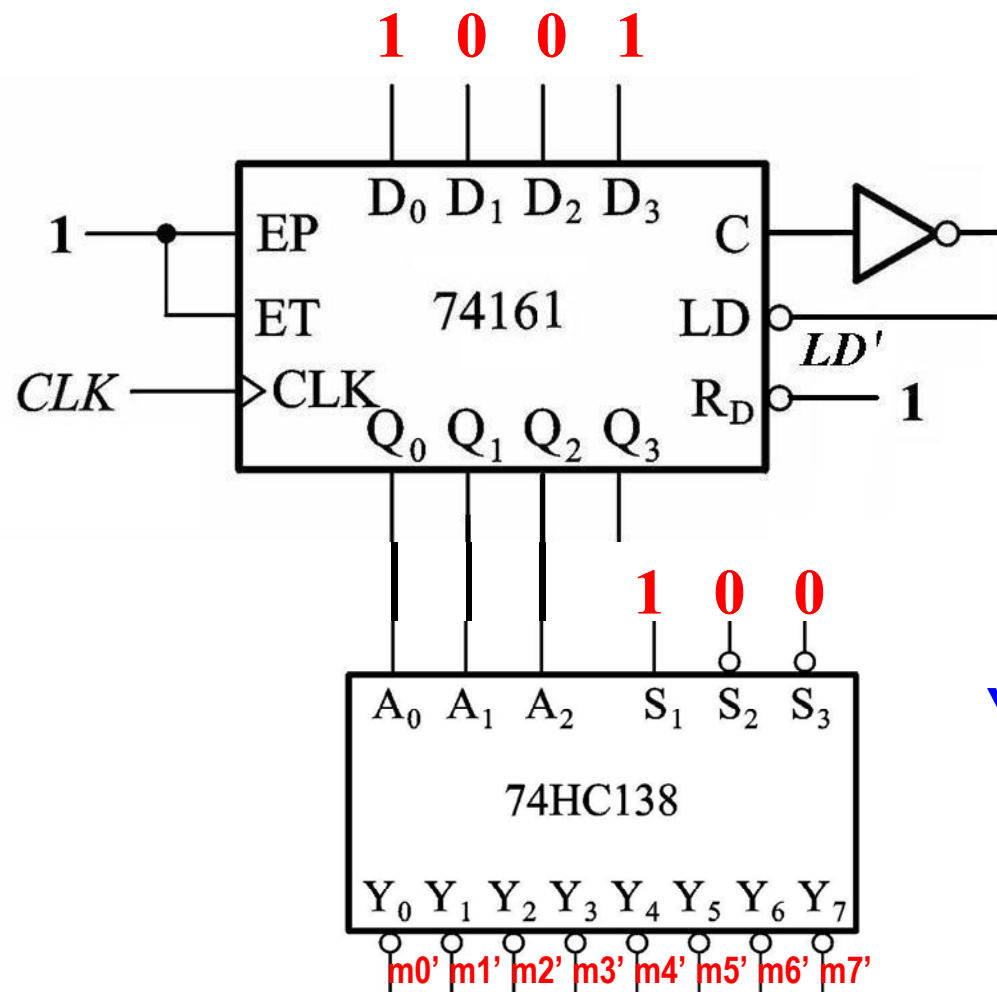


		A_2	A_1	A_0	
CLK	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Y
0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
2	1	0	1	1	1
3	1	1	0	0	0
4	1	1	0	1	0
5	1	1	1	0	1
6	1	1	1	1	1


$$Y_{(A_2, A_1, A_0)} = m_1 + m_2 + m_3 + m_6 + m_7$$

$$= (m_1' m_2' m_3' m_6' m_7')'$$


例2 方法IV: 移位寄存器+逻辑门
设计101100序列信号发生器(L=6)

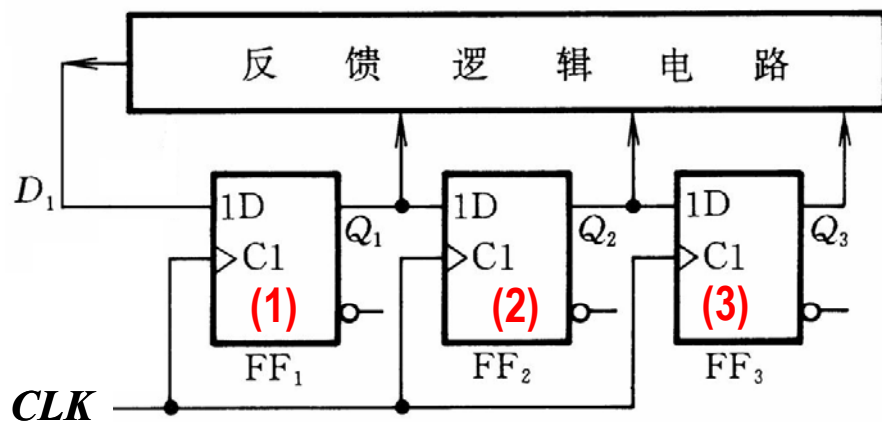

CLK	Q ₃	Q ₂	Q ₁
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	0	1	1
4	1	1	0
5	1	0	0

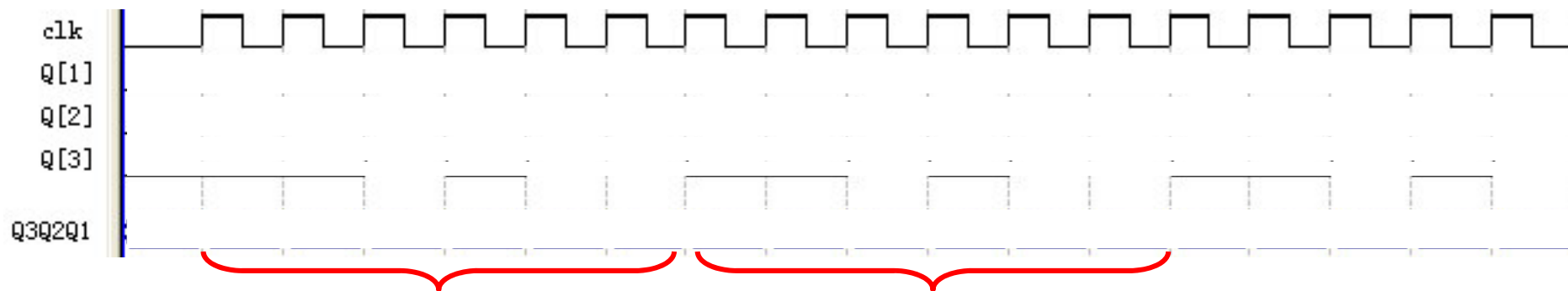

例2 方法IV: 移位寄存器+逻辑门
设计101100序列信号发生器(L=6)

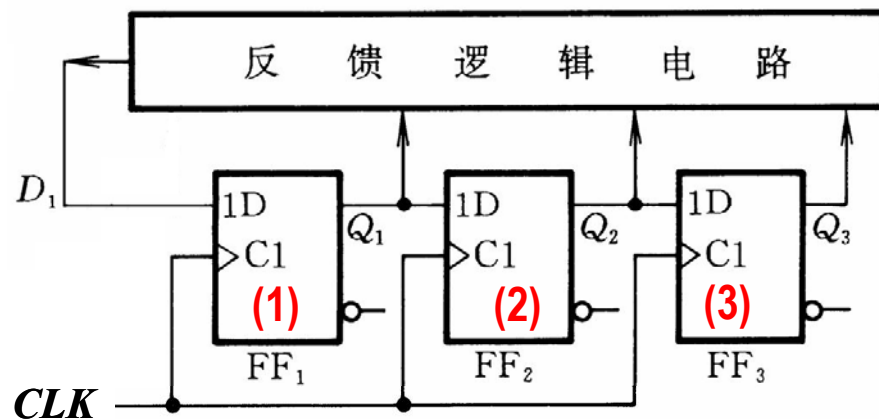

1) 状态转换表

CLK	Q_3	Q_2	Q_1
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	0	1	1
4	1	1	0
5	1	0	0

Q_1

2) 状态转换K图及化简


$Q_3 \backslash Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	00X	010	110	101
1	001	011	11X	100

$(Q_3 Q_2 Q_1)^*$


$Q_3 \backslash Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	X	0	0	1
1	1	1	X	0

$Q_1^* \quad D_1 = Q_1^* = Q_3' Q_1' + Q_2' Q_3$

2) 状态图

 

4) 检查自启动 可以自启动

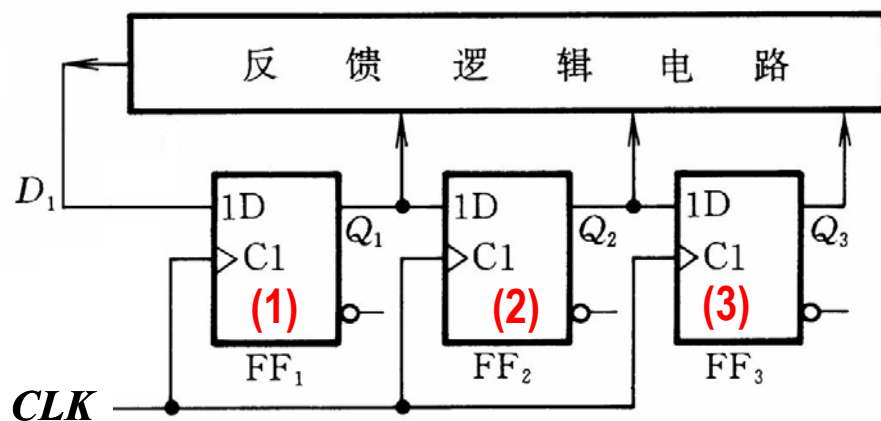

1) 状态转换表

clk	Q ₃	Q ₂	Q ₁
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	0	1	1
4	1	1	0
5	1	0	0

3) 状态转换K图及化简


Q ₃ \ Q ₂ Q ₁	00	01	11	10
0	00X	010	110	101
1	001	011	11X	100

$(Q_3Q_2Q_1)^*$

Q ₃ \ Q ₂ Q ₁	00	01	11	10
0	X	0	0	1
1	1	1	X	0

$Q_1^* \quad D_1 = Q_1^* = Q_3'Q_1' + Q_2'Q_3$


2) 状态图

 


4) 检查自启动 可以自启动


$$D_1 = Q_1^* = Q_3'Q_1' + Q_2'Q_3$$

• 电路图

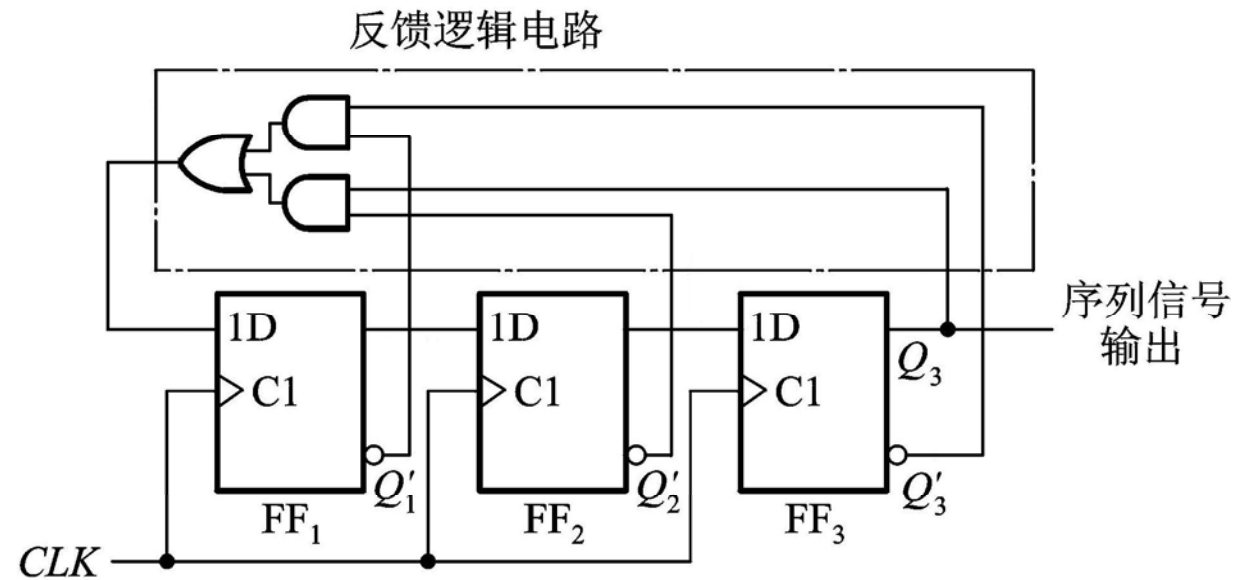


• 状态转换图

 

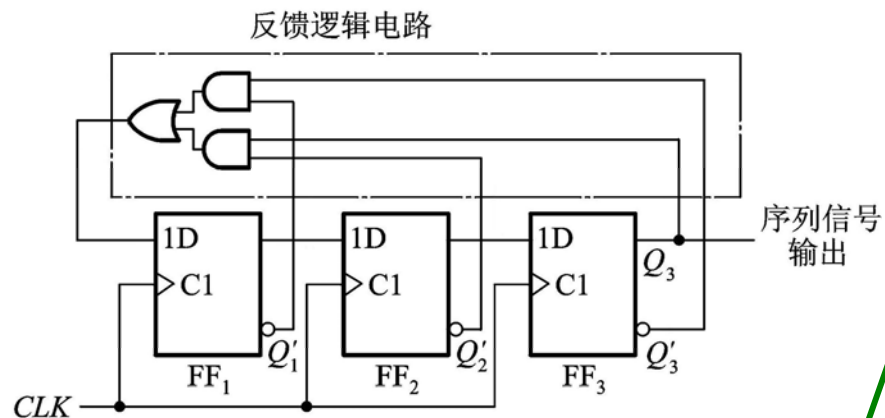

也可以采用74LS194实现
101100序列信号发生器

 

双向移位寄存器74LS194的功能表

R'_D	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

$$D_1 = Q_1^* = Q_3' Q_1' + Q_2' Q_3$$

$$D_0 = D_{IR} = Q_0^* = Q_2' Q_0' + Q_1' Q_2$$

6.2 时序逻辑电路的分析方法

1) 同步电路分析 2) 异步电路分析

写各触发器的驱动方程
写触发器的状态方程
写电路的输出方程

需考虑每个触发器的时钟信号


作状态转换表及状态转换图

作时序波形图

得到电路的逻辑功能

检查自启动

例：试分析下图异步时序电路的逻辑功能。

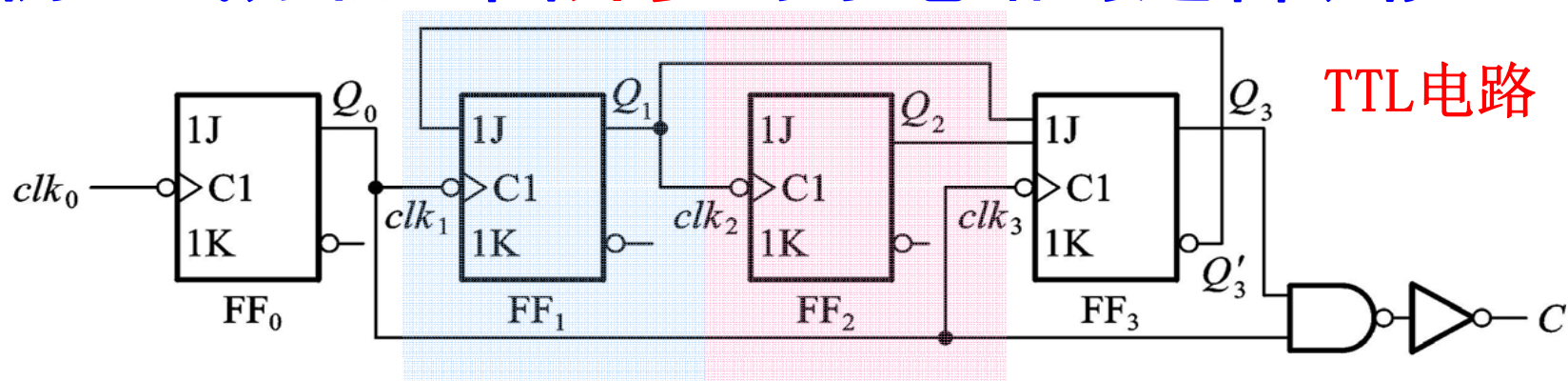

1. 写方程

各触发器的时钟不同时发生

1) 驱动方程:

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = 1, K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = 1 \\ J_3 = Q_2 Q_1, K_3 = 1 \end{cases}$$

2) 状态方程:

$$\begin{cases} Q_0^* = Q_0' \\ Q_1^* = Q_3' Q_1' \\ Q_2^* = Q_2' \\ Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_3' \end{cases}$$

3) 输出方程: $C = Q_3 Q_0$

$$Q_0 \rightarrow clk_1$$

$$Q_1 \rightarrow clk_2$$

$$Q_2 \rightarrow clk_3$$

2. 列状态转换表

$$Q_0^* = Q_0' \cdot \text{clk}_0 \downarrow$$

$$Q_1^* = Q_3' Q_1' \cdot \text{clk}_1 \downarrow \quad \text{Clk1} = Q_0$$

$$Q_2^* = Q_2' \cdot \text{clk}_2 \downarrow \quad \text{Clk2} = Q_1$$

$$Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_3' \cdot \text{clk}_3 \downarrow \quad \text{Clk3} = Q_0$$

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	clk_3	clk_2	clk_1	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	C
0	0	0	0						0	1	0
0	0	0	1			↓			1	0	0
0	0	1	0						1	1	0
0	0	1	1			↓			0	0	0
0	1	0	0						0	1	0
0	1	0	1			↓			1	0	0
0	1	1	0						1	1	0
0	1	1	1			↓			0	0	0
1	0	0	0						0	1	0
1	0	0	1			↓			0	0	1
1	0	1	0						1	1	0
1	0	1	1			↓			0	0	1
1	1	0	0						0	1	0
1	1	0	1			↓			0	0	1
1	1	1	0						1	1	0
1	1	1	1			↓			0	0	1

$$Q_0 \rightarrow \text{clk}_1$$

$$Q_1 \rightarrow \text{clk}_2$$

$$Q_0 \rightarrow \text{clk}_3$$

$$\begin{cases} Q_0^* = Q_0' \text{clk}_0 \downarrow \\ Q_1^* = Q_3' Q_1' \text{clk}_1 \downarrow \\ Q_2^* = Q_2' \text{clk}_2 \downarrow \\ Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_3' \text{clk}_3 \downarrow \end{cases}$$

1) 首先列出 Q_0

2) Q_0 从 1 → 0 时,
 clk_1 和 clk_3 为 ↓

3) Q_1 从 1 → 0 时,
 clk_2 为 ↓

2. 列状态转换表

$$Q_0^* = Q_0' \cdot \text{clk}_0 \downarrow$$

$$Q_1^* = Q_3' Q_1' \cdot \text{clk}_1 \downarrow \quad \text{Clk}_1 = Q_0$$

$$Q_2^* = Q_2' \cdot \text{clk}_2 \downarrow \quad \text{Clk}_2 = Q_1$$

$$Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_3' \cdot \text{clk}_3 \downarrow \quad \text{Clk}_3 = Q_0$$

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	clk_3	clk_2	clk_1	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	C
0	0	0	0				0	0	0	1	0
0	0	0	1	↓		↓	0	0	1	0	0
0	0	1	0				0	0	1	1	0
0	0	1	1	↓	↓	↓	0	1	0	0	0
0	1	0	0				0	1	0	1	0
0	1	0	1	↓		↓	0	1	1	0	0
0	1	1	0				0	1	1	1	0
0	1	1	1	↓	↓	↓	1	0	0	0	0
1	0	0	0				1	0	0	1	0
1	0	0	1	↓		↓	0	0	0	0	1
1	0	1	0				1	0	1	1	0
1	0	1	1	↓	↓	↓	0	1	0	0	1
1	1	0	0				1	1	0	1	0
1	1	0	1	↓		↓	0	1	0	0	1
1	1	1	0				1	1	1	1	0
1	1	1	1	↓	↓	↓	0	0	0	0	1

$$Q_0 \rightarrow \text{clk}_1$$

$$Q_1 \rightarrow \text{clk}_2$$

$$Q_0 \rightarrow \text{clk}_3$$

$$\begin{cases} Q_0^* = Q_0' \text{ clk}_0 \downarrow \\ Q_1^* = Q_3' Q_1' \text{ clk}_1 \downarrow \\ Q_2^* = Q_2' \text{ clk}_2 \downarrow \\ Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_3' \text{ clk}_3 \downarrow \end{cases}$$

1) 首先列出 Q_0

2) Q_0 从 1 → 0 时,
 clk_1 和 clk_3 为 ↓

3) Q_1 从 1 → 0 时,
 clk_2 为 ↓


2. 列状态转换表

				Q_0	Q_1	Q_0							
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	clk3	clk2	clk1	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	C		
0	0	0	0					0	0	1	0	$Q_0 \rightarrow clk_1$	
0	0	0	1	↓		↓		0	1	0	0	$Q_1 \rightarrow clk_2$	
0	0	1	0					0	1	1	0	$Q_0 \rightarrow clk_3$	
0	0	1	1	↓	↓	↓		1	0	0	0	$\begin{cases} Q_0^* = Q_0' clk_0 \downarrow \\ Q_1^* = Q_3' Q_1' clk_1 \downarrow \\ Q_2^* = Q_2' clk_2 \downarrow \\ Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_3' clk_3 \downarrow \end{cases}$	
0	1	0	0					1	0	1	0		
0	1	0	1	↓		↓		1	1	0	0		
0	1	1	0					1	1	1	0		
0	1	1	1	↓	↓	↓		0	0	0	0		
1	0	0	0					0	0	1	0		
1	0	0	1	↓		↓		0	0	0	1		
1	0	1	0					0	1	1	0	1) 首先列出 Q_0 2) Q_0 从 1→0 时, clk ₁ 和 clk ₃ 为 ↓ 3) Q_1 从 1→0 时, clk ₂ 为 ↓	
1	0	1	1	↓	↓	↓		1	0	0	1		
1	1	0	0					1	0	1	0		
1	1	0	1	↓		↓		1	0	0	1		
1	1	1	0					1	1	1	0		
1	1	1	1	↓	↓	↓		0	0	0	1		


2. 列状态转换表

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	C
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1

3. 画状态图

 

3. 画状态图（书上画法）

 

4. 分析电路的功能

为异步十进制加法计数器

作业

6.29 设计序列信号发生器” **0010110111**”，序列长度 **L=10**

方法1：计数器(74160)+逻辑门

方法2：计数器(74161)+选通器(8-1MUX)

方法3：计数器(74161)+译码器(两个74138扩展成4-16译码器)